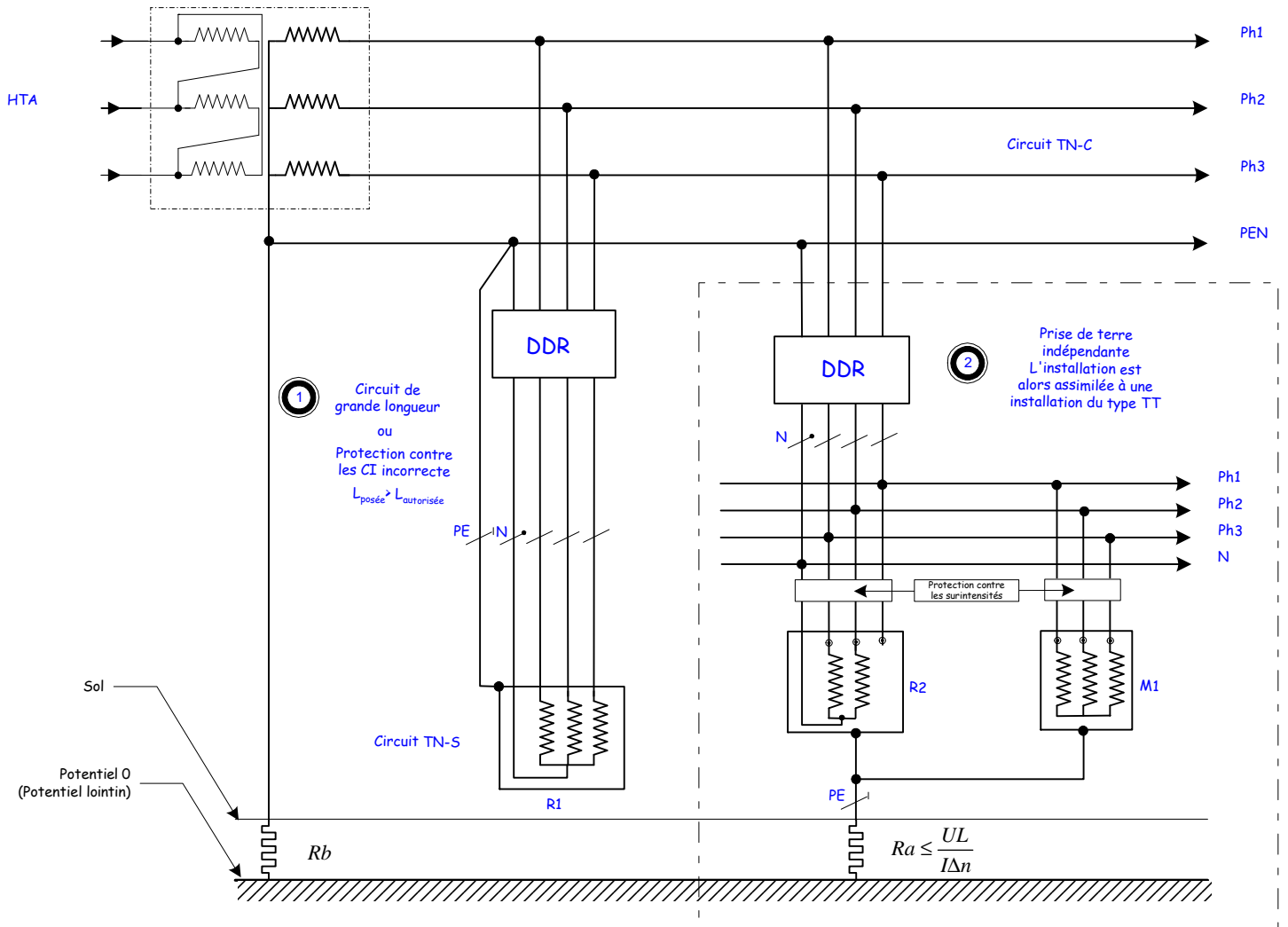


Transformateur  
HTA/BTA  
ou Générateur BTA

## Schéma des Liaisons à la terre : TN

### Utilisation des DDR autorisée en schéma TN




Voir également les autres règles particulières :  
- circuit PC.  
- locaux ou emplacements BE2 ou BE3

Déssiné : JM BEAUSSY

Transformateur HTA/BTA ou Générateur BTA

### Schéma des Liaisons à la terre : TN
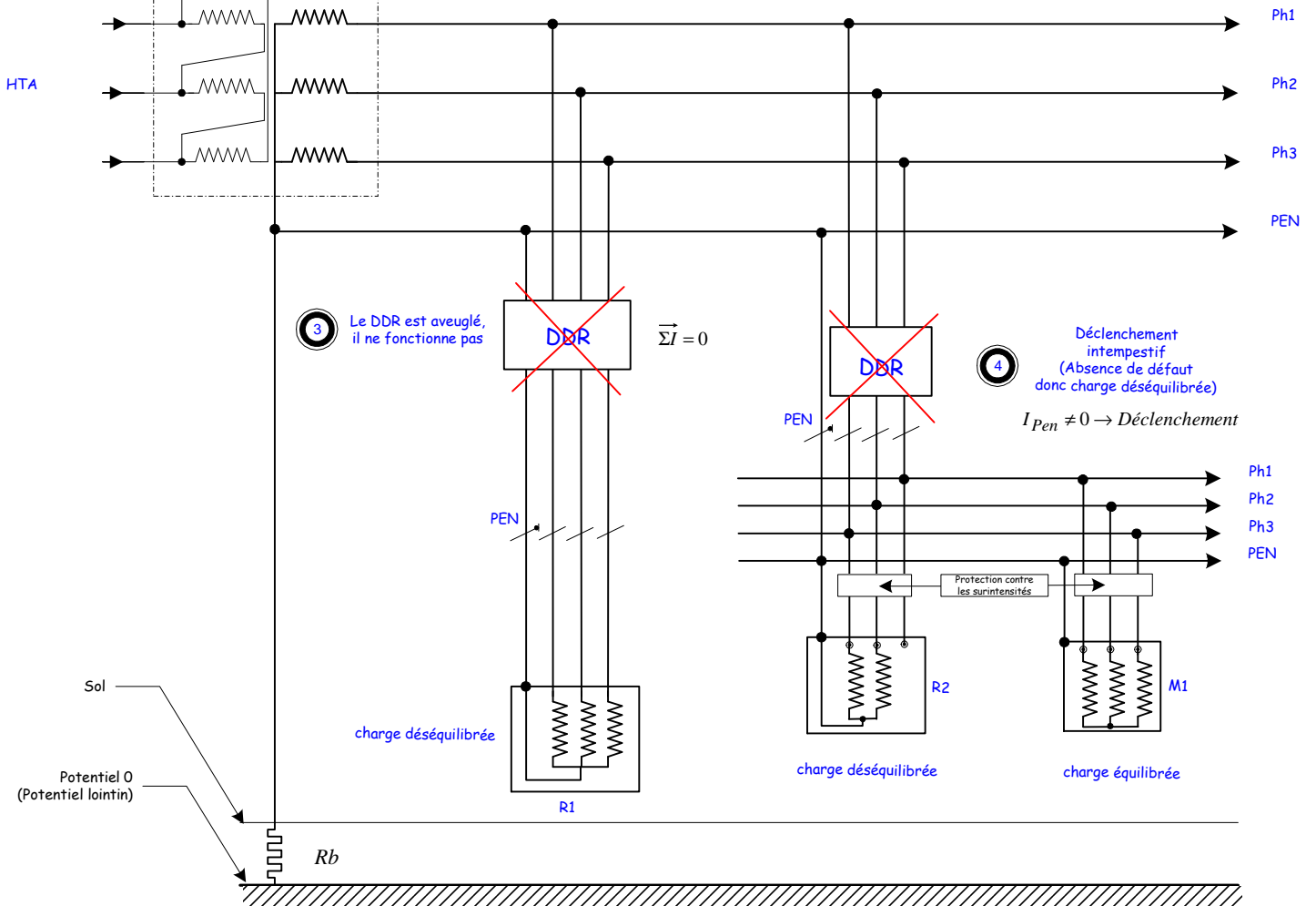
#### Utilisation des DDR non autorisée en schéma TN



Déssiné : JM BEAUSSY